

Le matériel

FILS ÉLECTRIQUES AVEC DES PINCES CROCODILES

PILE PLATE



AMPOULE SUR UNE DOUILLE

L'ÉLECTRICITÉ

INTERRUPTEUR FERMÉ




= boucle

Circuit fermé ○

= tous les éléments sont reliés

L'ampoule brille.

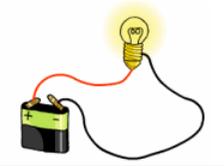

INTERRUPTEUR OUVERT



Circuit ouvert ○

L'ampoule ne brille pas.

