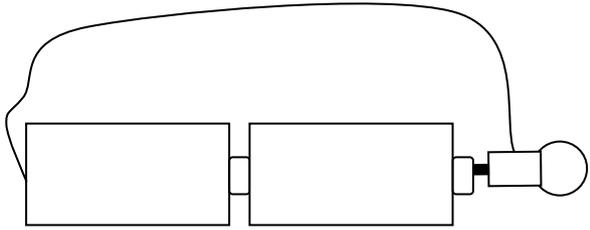
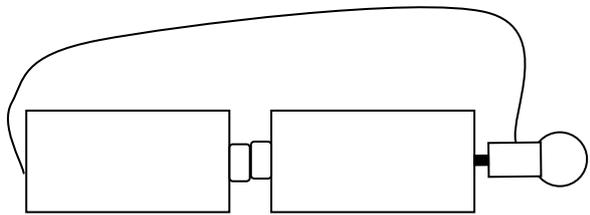
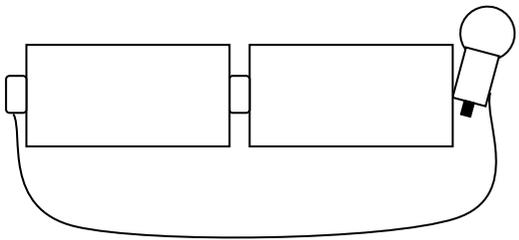
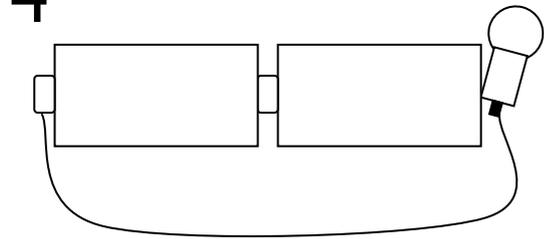



**Fiche 6 : deux piles rondes, 1 puis 2 puis 3 fils** Prénom : \_\_\_\_\_

Savoir lire un schéma. Savoir repérer les contacts d'une ampoule et d'une pile.

Réalise les montages suivants et réponds aux questions.


<p><b>1</b></p> 	<p>L'ampoule brille-t-elle ?</p>
<p><b>2</b></p> 	<p>L'ampoule brille-t-elle ?</p>
<p><b>3</b></p> 	<p>L'ampoule brille-t-elle ?</p>
<p><b>4</b></p> 	

5

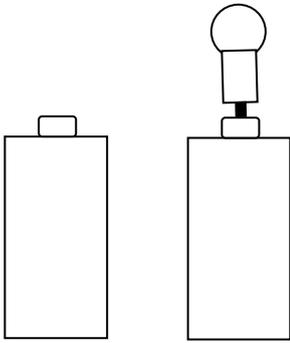


En regardant le schéma 1, place ici 2 fils pour fermer le circuit.

6

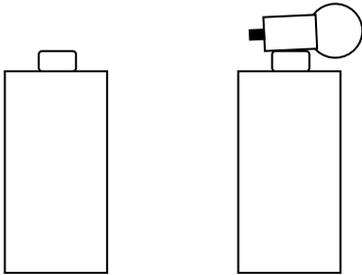

Ferme le circuit avec 2 fils

7

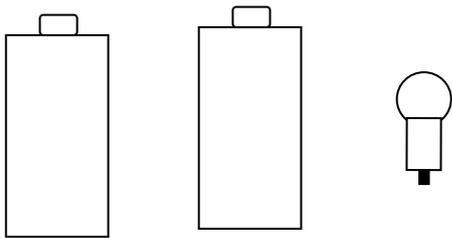

Ferme le circuit avec 3 fils

Que faut-il retenir quand on a 2 piles dans un circuit.

