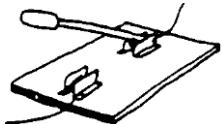



1. Je fais connaissance avec le matériel

Nom	dessin	symbole
<b>Interrupteur</b>		

2. Utilisons un interrupteur


Que devais-tu faire dans le 1<sup>er</sup> montage pour éteindre l'ampoule ? **enlever un fil**

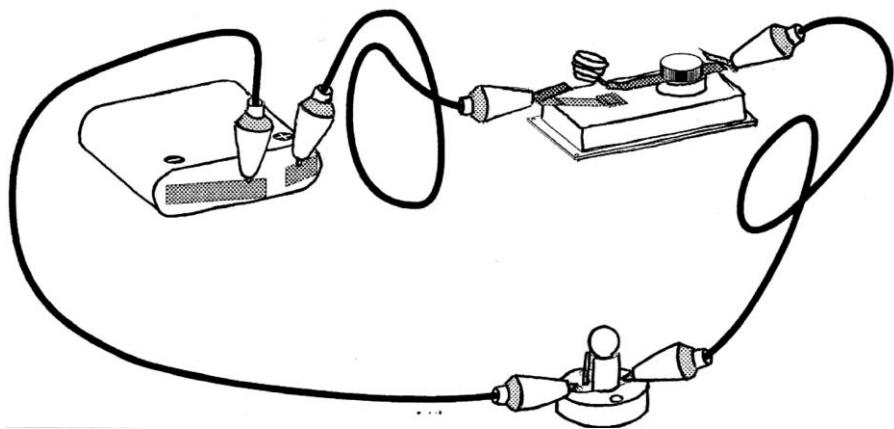**Observe le dessin puis construis le montage.**



Que dois-tu faire pour que l'ampoule s'allume ? : **fermer le circuit**


A quoi sert l'interrupteur ? : **Il permet de fermer le circuit**

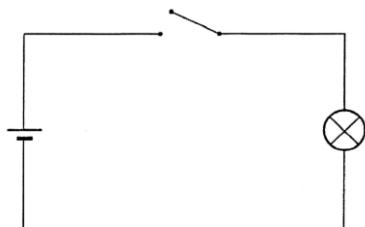3. Voici le schéma du circuit que tu viens de réaliser.

**Interrupteur ouvert**

Que fait l'ampoule ?

**Elle reste éteinte**

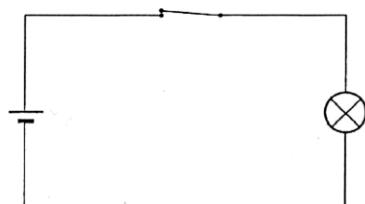


**Interrupteur fermé**

Que fait l'ampoule ?

**L'ampoule s'allume**

Symboles:

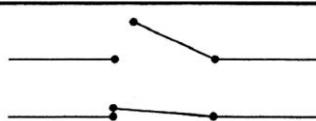

= interrupteur ouvert.

= interrupteur fermé.