

# La maison qui s'allume

Nous avons décoré un carton afin de créer notre maison.


Nous avons pris une ampoule, un support d'ampoule et 2 fils pour réaliser un circuit, l'ampoule s'allume. Nous étions très contents.

Mais l'ampoule était toujours allumée, nous avons compris qu'il fallait un troisième fil.

Lorsque les pinces crocodile des 2 fils se touchent, le circuit est fermé. Nous avons réussi.



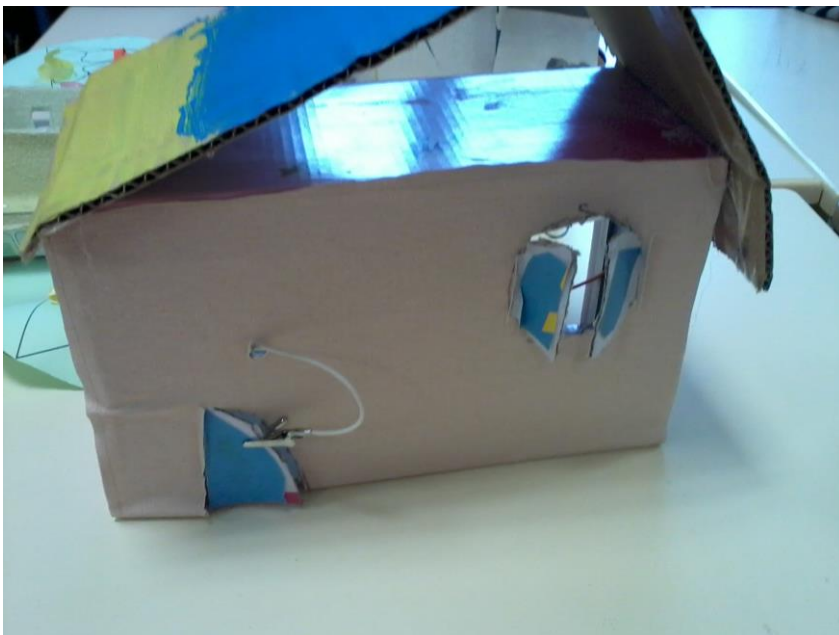Nous avons attaché une pince crocodile à la porte et l'autre sur le montant de la porte. Quand nous fermons la porte, l'ampoule s'allume.



Nous avons réussi le défi.