

Découverte du monde : l'électricité



Prénom :

Date : / /

Circuit électrique



1. **Dessine** ce que tu as fait pour allumer l'ampoule (fais un schéma) :

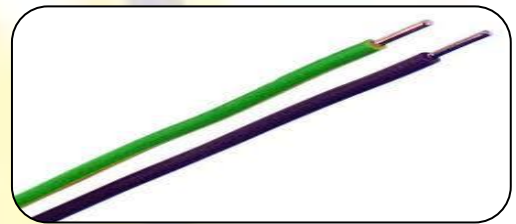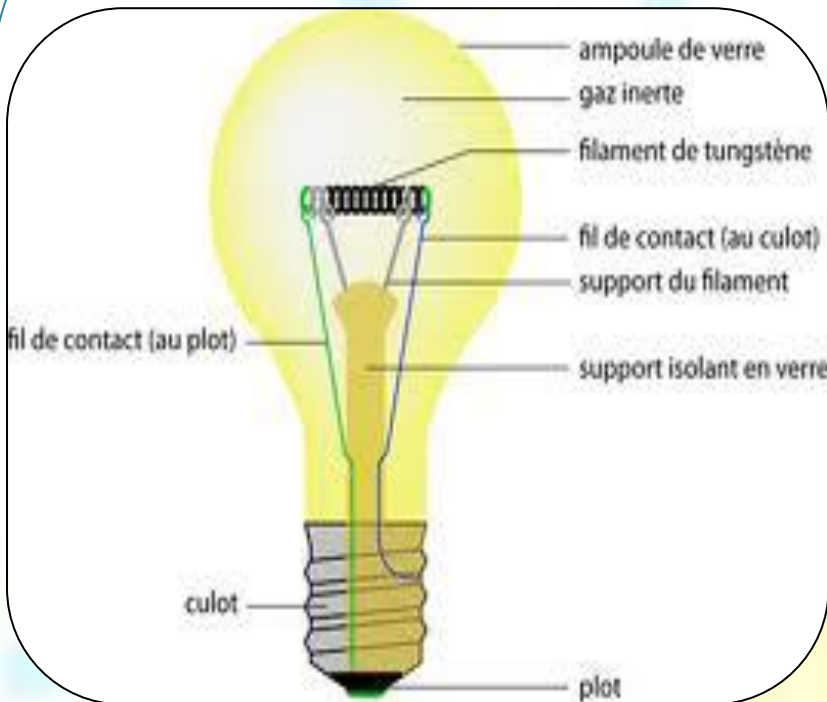2. **Réalise** un autre circuit électrique : (pense à mettre les légendes : ampoule, pile, fil électrique...)



Bilan

Pour réaliser un circuit électrique, il faut :



Le savais-tu ?

DES POISSONS ÉLECTRIQUES

La torpille est une raie qui, comme d'autres poissons, émet des décharges électriques :

- pour se protéger ;
- pour électrocuter ses proies ;
- pour s'orienter, se déplacer dans les eaux troubles, profondes et sans lumières.

