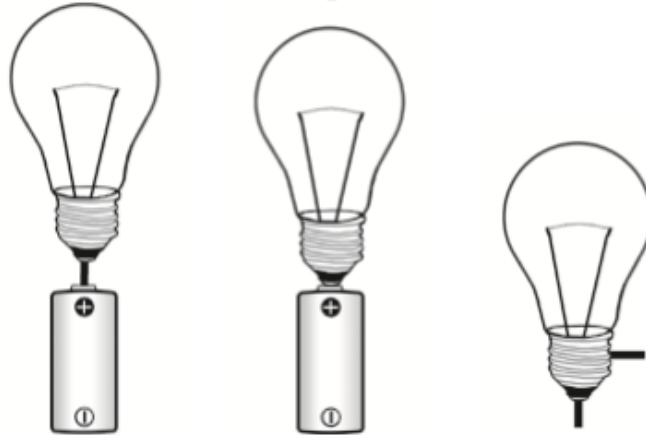


LES CIRCUITS ÉLECTRIQUES

1° Complète les circuits pour que la lampe s'allume.



2° Complète les phrases ci-dessous.



Pour bloquer le passage des charges négatives, je place dans un circuit un matériau

Donne un exemple :

À la borne d'une pile se trouve un surplus de charges négatives.

3° Colorie en jaune les lampes dans les circuits dans lesquels elles s'allument le plus intensément. Barre les circuits dans lesquels la lampe ne s'allume pas.

