

Nom:..... Prénom:.....

## Evaluation de sciences: électricité:

### PARTIE MANIPULATION

**Attention:** pour valider vos points, il faut appeler le maître après chaque exercice.

Il remplira à chaque fois la zone suivante:

7/Réparation: /1

Le circuit posé sur la table a une panne. Trouve la panne et répare  
le circuit en changeant un seul élément.

8/Expérimentation: /4

\*Construit un circuit pour trouver si le morceau de laine est  
conducteur ou isolant.

\*Construit un circuit pour trouver si le morceau d'aluminium est  
conducteur ou isolant.

Puis remplis le tableau.

	isolant	conducteur
laine		
aluminium		

9/Création: /3

Construit un circuit simple qui utilise 2 ampoules.

Construit un circuit en dérivation qui utilise 2 ampoules.

10/Création d'après un schéma: /2

