

Prénom : _____ Date : _____

Sciences, évaluation ce2.

1. Entoure 5 dangers liés à l'électricité.



2. Explique 2 dangers que tu as entourés.


3. Qu'est-ce qu'un matériau isolant ?

- Un matériau qui laisse passer l'électricité.
- Un matériau qui ne laisse pas passer l'électricité.
- Un matériau qui bloque l'électricité mais pas tout le temps.


4. Qu'est-ce qu'un matériau conducteur ?

- Un matériau qui laisse passer l'électricité.
- Un matériau qui ne laisse pas passer l'électricité.
- Un matériau qui bloque l'électricité mais pas tout le temps.

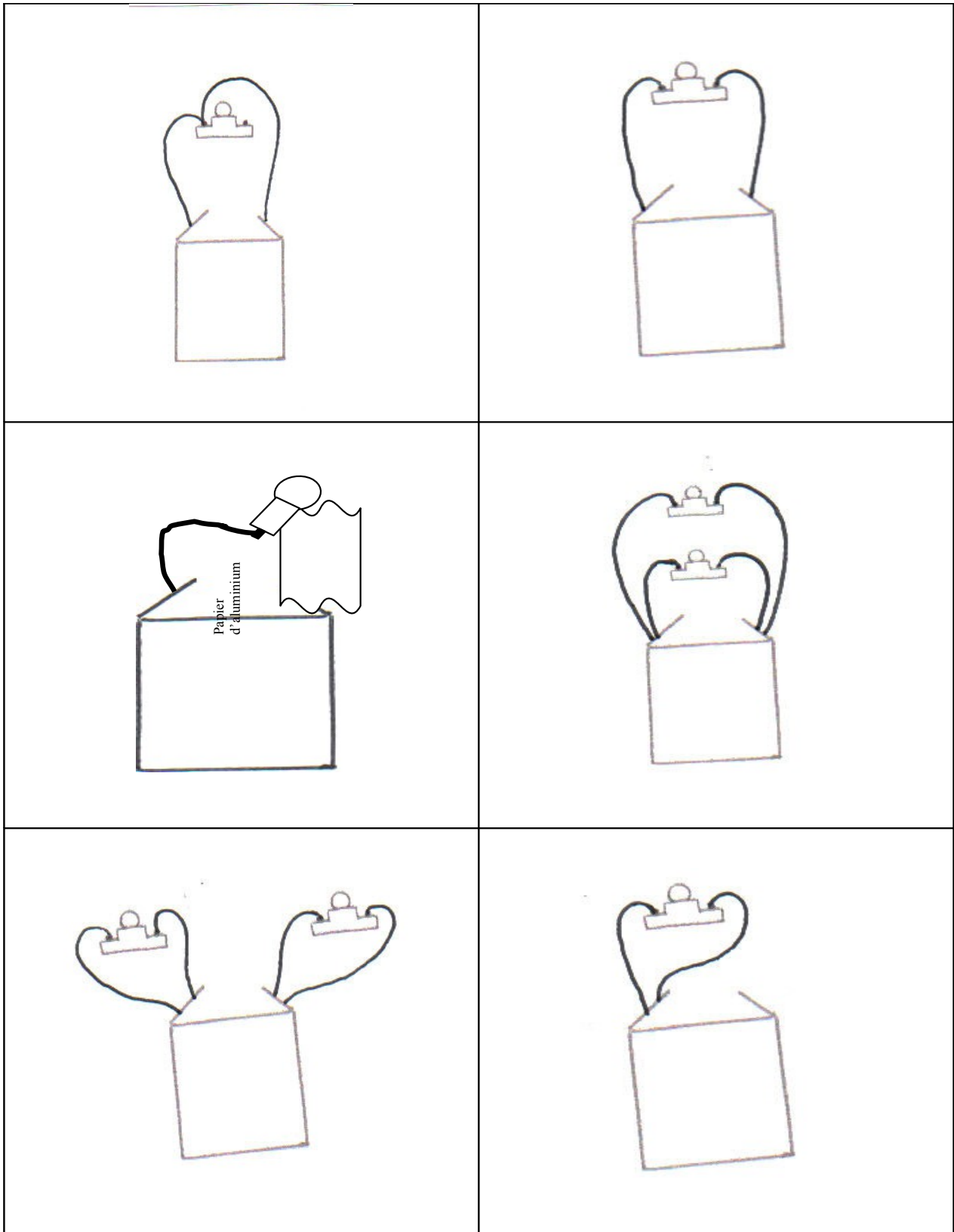5. Entoure les 3 schémas quand l'ampoule s'allume.



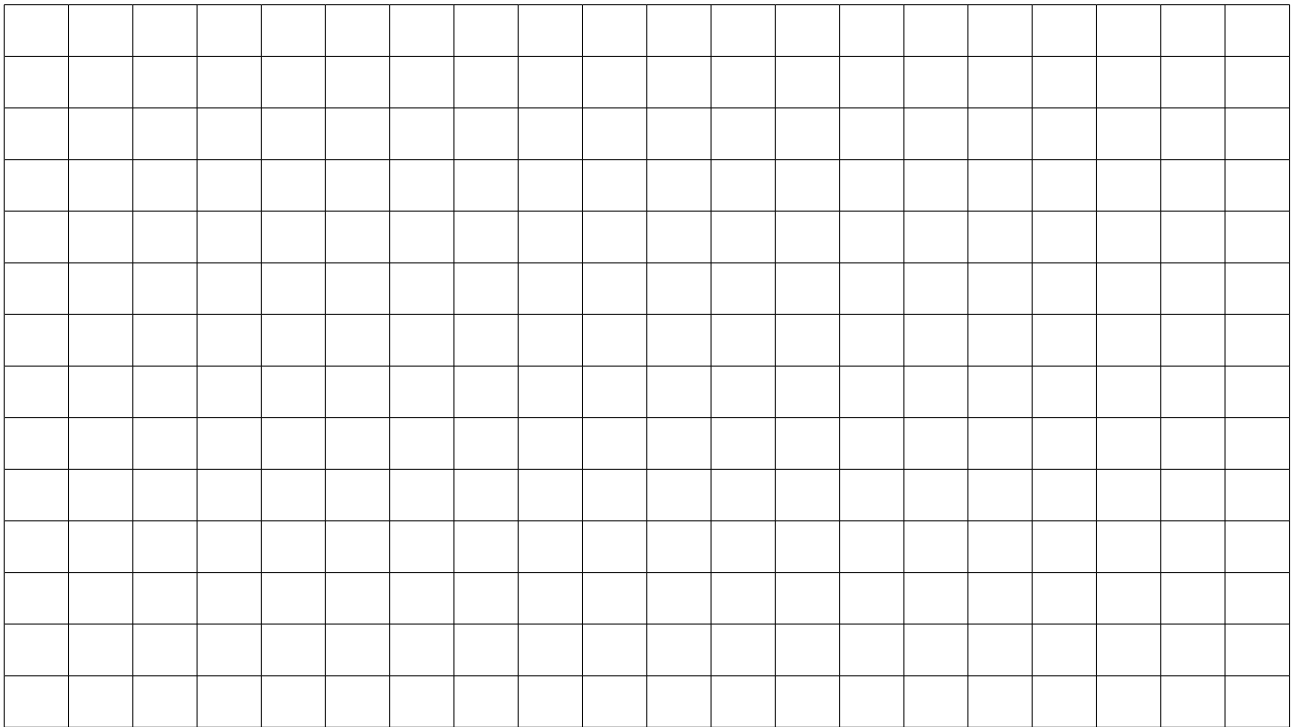6. Dessine le schéma (au crayon et à la règle) d'un montage en parallèle avec 2 ampoules et une pile.



7. Dessine le schéma (au crayon et à la règle) d'un montage en série avec 2 ampoules et une pile.

