




Découverte du monde → L'électricité

Allumer une ampoule avec une pile éloignée

4

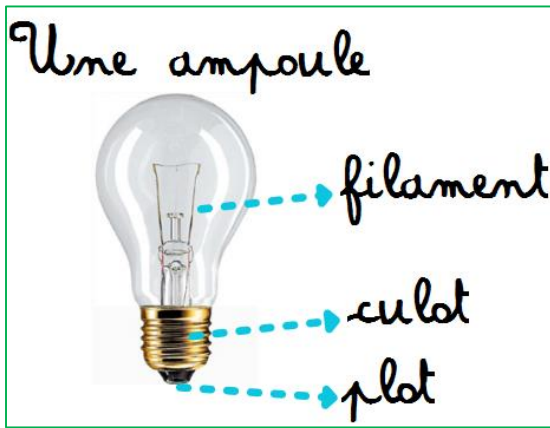Nous avons fait des expériences pour allumer une ampoule  loin d'une pile . Voici ce que nous avons appris :




Pour que l'ampoule s'allume, il faut qu'un fil relie le culot de l'ampoule avec une borne de la pile ET que l'autre fil relie le plot de l'ampoule avec l'autre borne de la pile. On obtient un circuit fermé. Un interrupteur permet d'ouvrir ou de fermer le circuit.

Pour que ça soit plus facile, on peut poser l'ampoule sur un support : la douille



As-tu bien compris ?

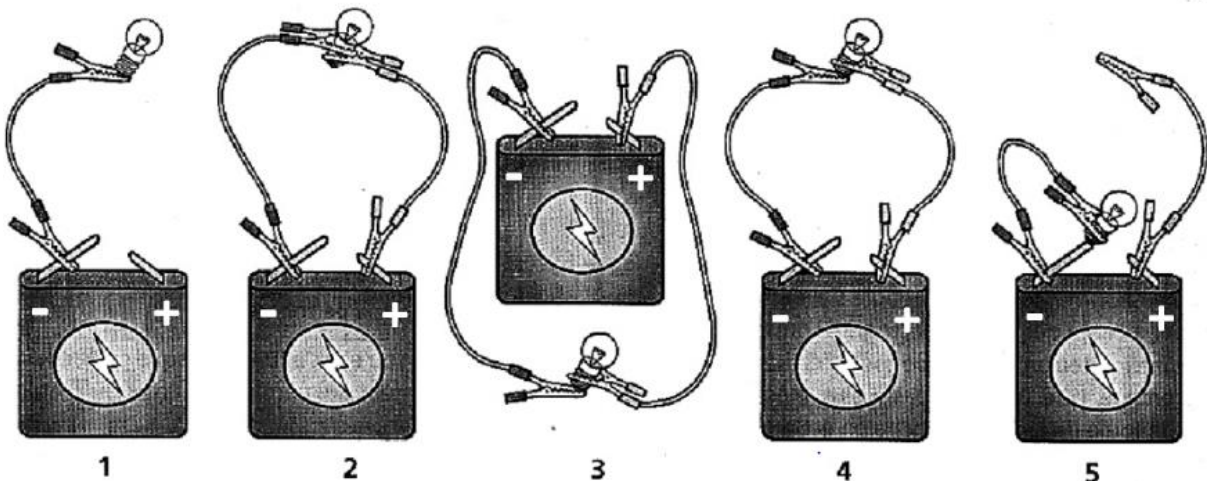Colorie en jaune les ampoules quand elles peuvent briller.



Complète le schéma pour que l'ampoule s'allume.

