

Fiche 13 : les symboles / montage en série 2 ampoules



Réalise le montage suivant et réponds aux questions.

Prénom : _____

pile :



lampe:

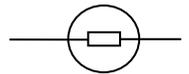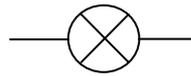

interrupteur ouvert





interrupteur fermé



moteur



diode

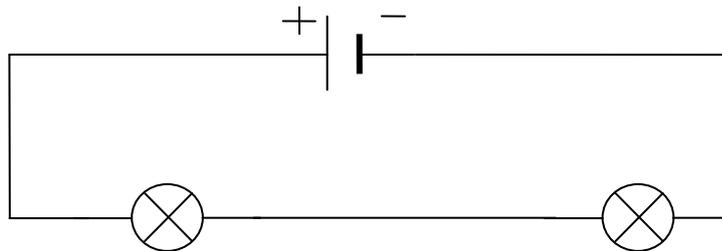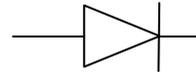

Les deux ampoules brillent-elles ? oui non

Brillent-elles fort ? oui non

Dévisse une des 2 ampoules, l'autre continue-t-elle de briller ? oui non

Quand les deux ampoules se trouvent l'une à la suite de l'autre, on dit que
c'est un montage en série.