
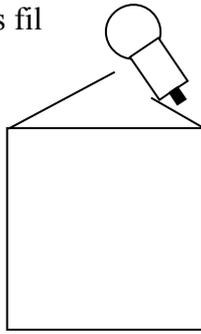


Ce que je sais faire en électricité :

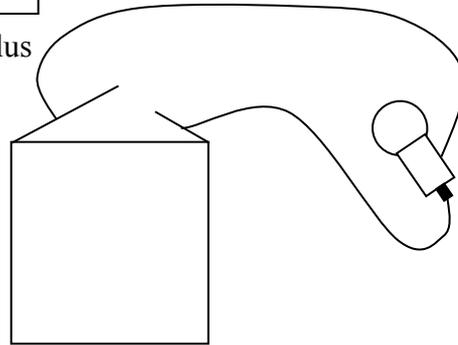
J'allume une ampoule avec une pile – sans fil



J'allume une ampoule **loin de la pile** – avec 2 fils ou plus




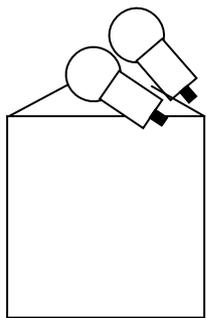J'allume 2 ampoules avec la même pile – sans fil




Ça brille plus

ou

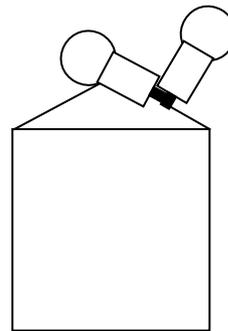

Ça brille moins

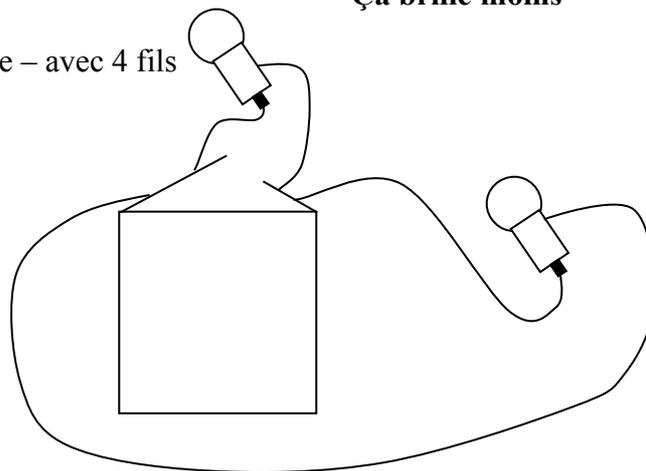J'allume 2 ampoules avec la même pile – avec 4 fils



J'allume 2 ampoules avec la même pile – avec 2 fils

