

Circuit électrique et interrupteur

Un interrupteur sert à ouvrir ou fermer le circuit électrique.

Lorsque l'interrupteur est ouvert, le circuit électrique est

Le courant

La lampe

Lorsque l'interrupteur est fermé, le circuit électrique est

Le courant

La lampe