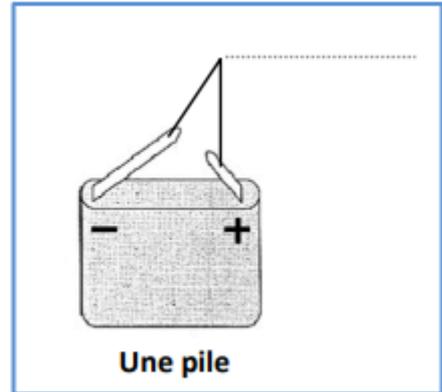
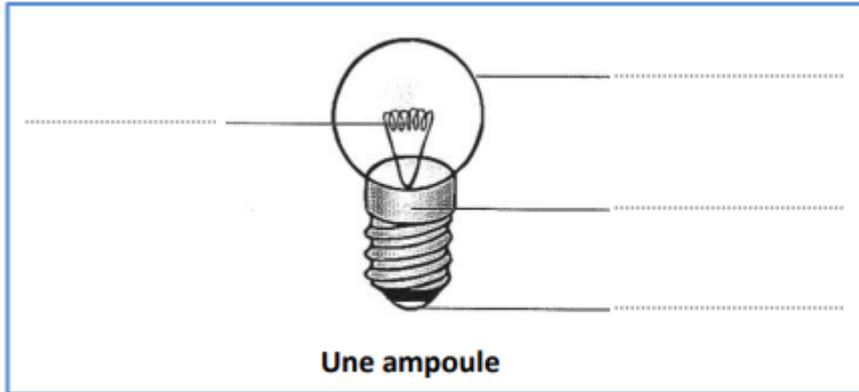




✓ Je connais les différentes parties d'une ampoule et d'une pile.



Légende les schémas avec les mots suivants : filaments, globe, plot, culot, lames.



✓ Je connais la différence entre un objet conducteur et isolant.



Entoure la bonne réponse.

- Les objets capables de conduire le courant sont appelés : **conducteurs / isolants**
- Les objets qui ne laissent pas passer le courant sont appelés : **conducteurs / isolants**

Colorie en rouge les objets conducteurs et en vert les objets isolants.



✓ Je sais allumer une ampoule au contact de la pile et à distance.



Colorie l'ampoule en jaune lorsqu'elle s'allume.

