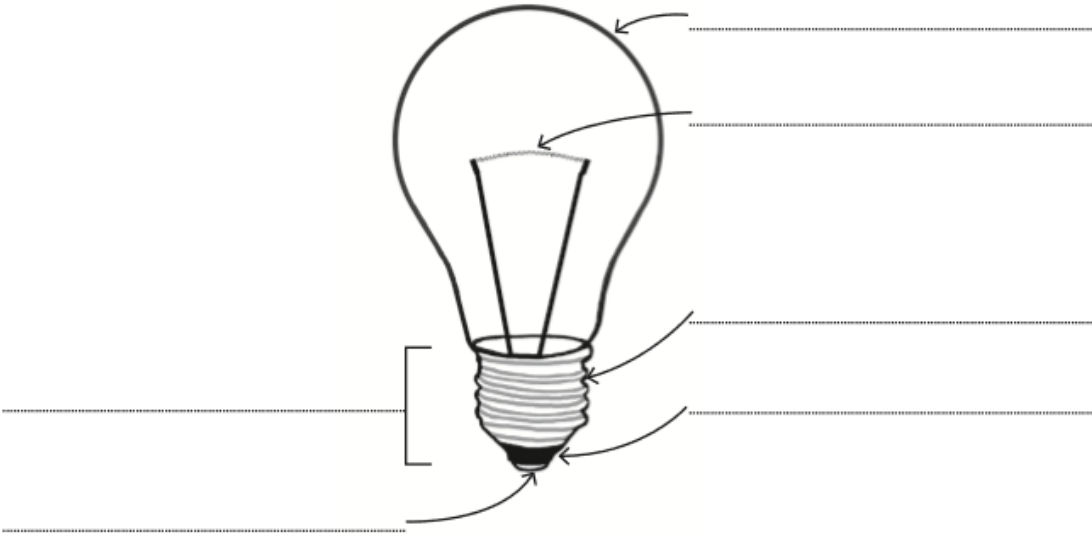


Voici l'illustration d'une lampe à incandescences. Complète la légende.



Quand tu rellies une lampe à Incadescence à une pile, à quels endroits les fils doivent-ils être en contact avec la lampe ? Entoure sur le dessin et explique pourquoi.

.....

.....

.....