
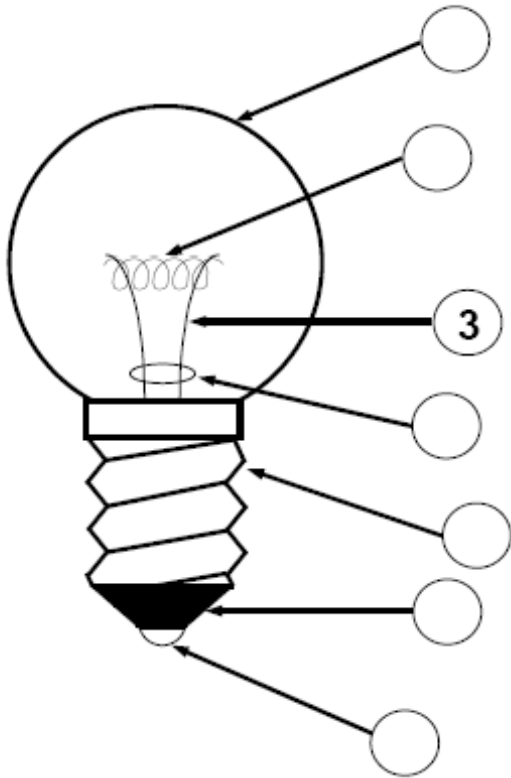


L'ampoule électrique

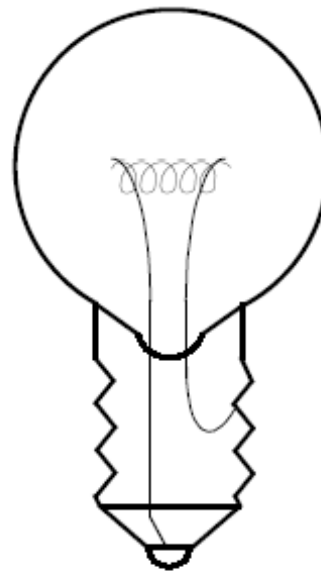

1. Ampoule de verre
2. Filament
3. Supports du filaments
4. Perle de verre
5. Vis
6. Isolant
7. Plot

Colorie en rouge
le chemin du courant
dans l'ampoule « transparente » :



Je retiens:

Lorsque les lames la pile sont en contact avec le _____ et la _____ de l'ampoule, l'ampoule _____.

Il y a donc de _____ qui circule dans l'ampoule et fait chauffer le _____.