 
 


Prénom : Date :

Objectifs : - Découvrir la notion de circuit électrique à partir d'une expérience et de sa représentation graphique.
- Utilisation du vocabulaire relatif à la pile (lame) et l'ampoule (culot, plot, filament).

soin :      objectif :  **A AR ECA NA**


1. Représente l'ampoule allumée grâce aux deux contacts avec la pile.**2. Schéma après discussion**

Prénom : Date :


Objectifs : - Découvrir la notion de circuit électrique à partir d'une expérience et de sa représentation graphique.
- Utilisation du vocabulaire relatif à la pile (lame) et l'ampoule (culot, plot, filament).

soin :						objectif :		A	AR	ECA	NA
--------	---	---	---	---	---	------------	---	----------	-----------	------------	-----------

Rappel sur l'ampoule

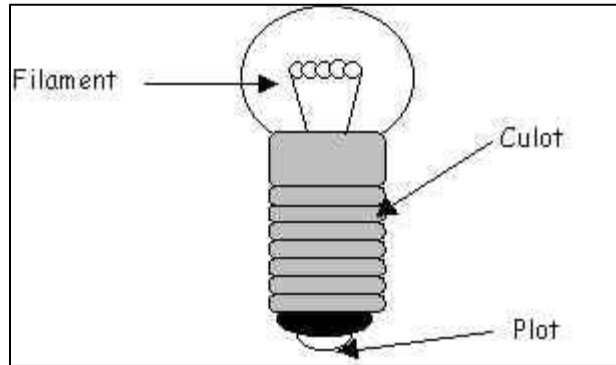

Rappel circuits – pile plate :

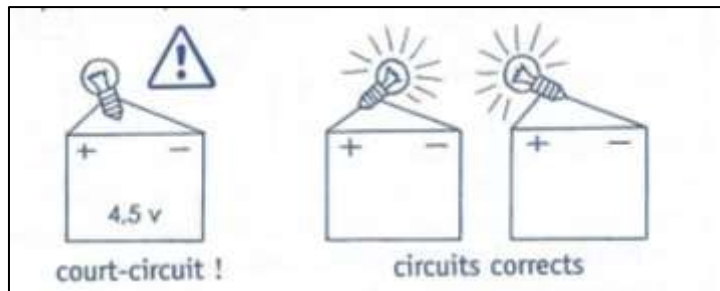

Rappel circuits – pile ronde :

